

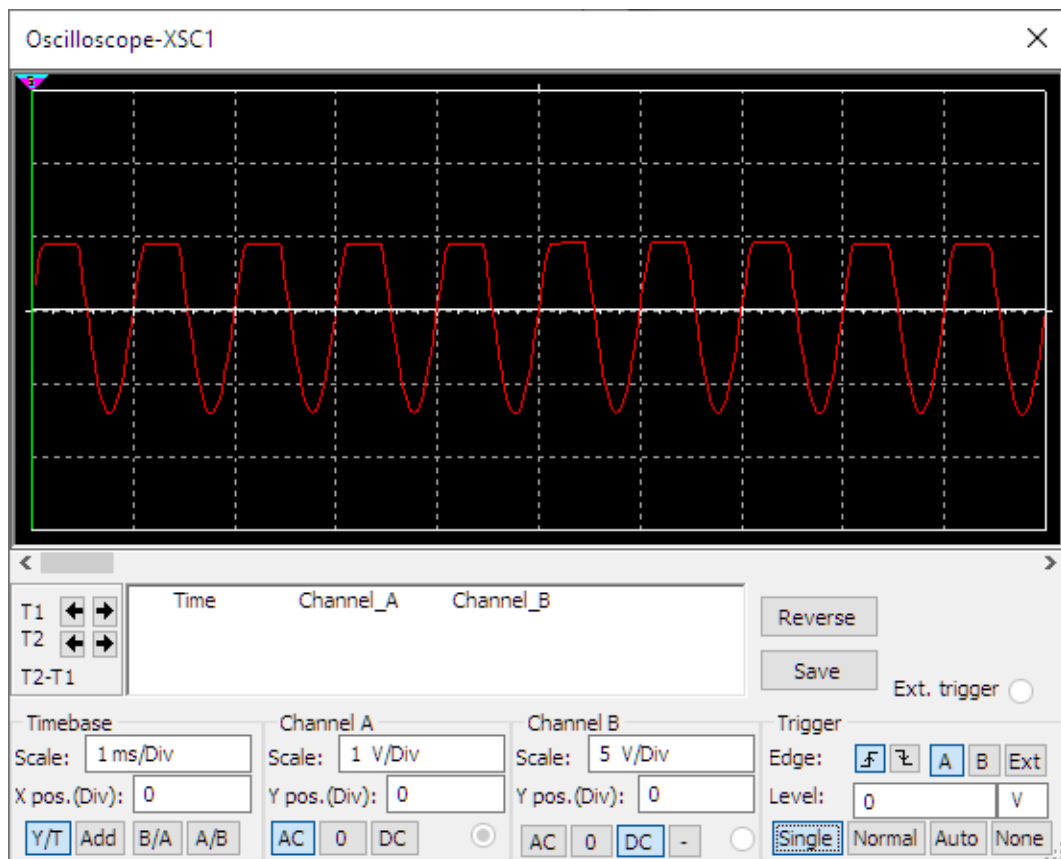
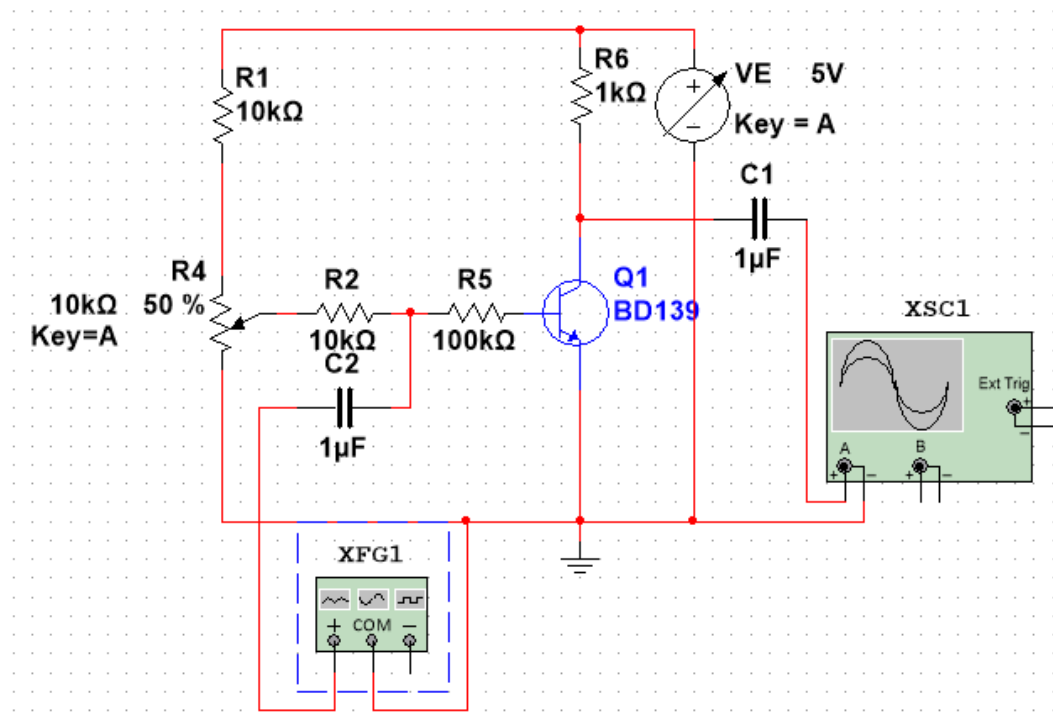


## Simulasi Percobaan

### A. Distorsi

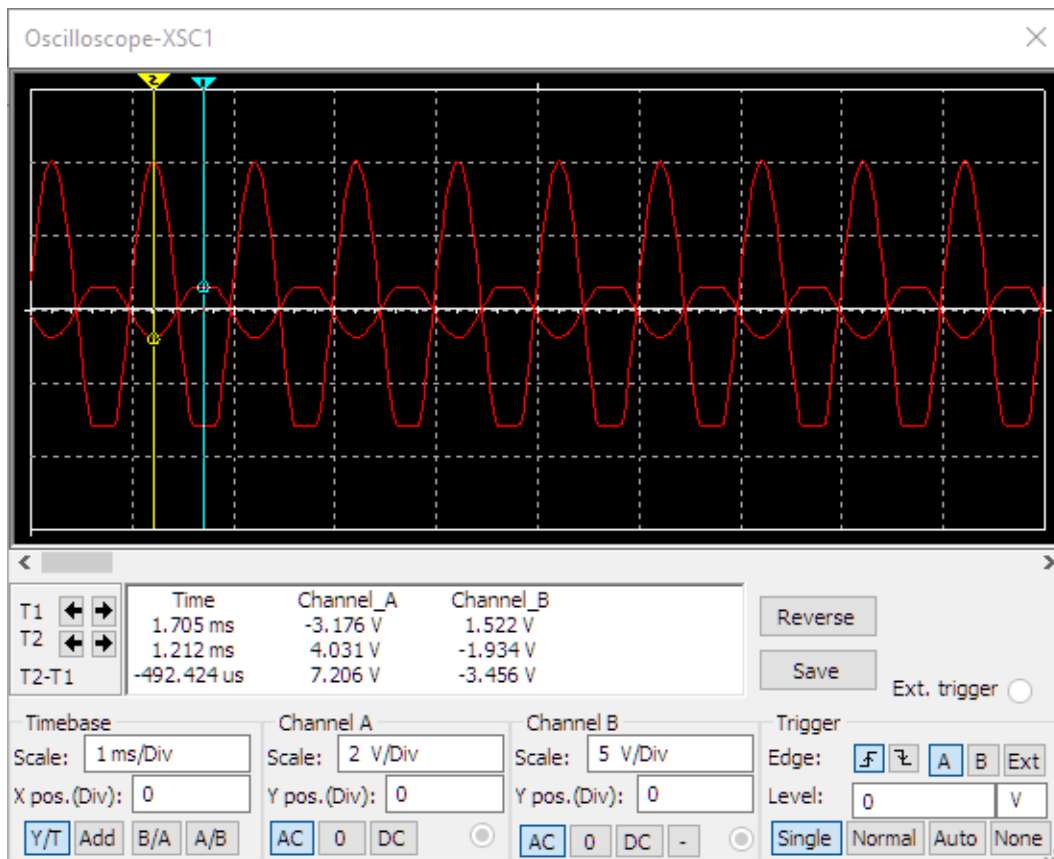



## B. Feedback Negative

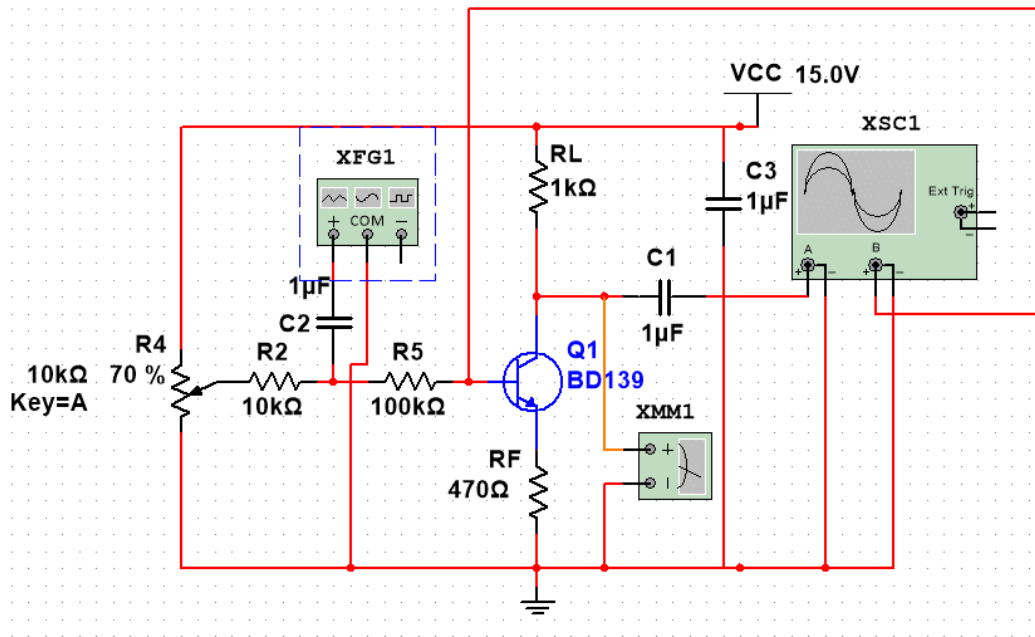

$$R_F/R_L = 470/1000 = 0.47$$

$$V_{Y1} (\text{keluaran}) = 7.206\text{V} \mid V_{Y2} (\text{masukan}) = 3.456\text{V}$$

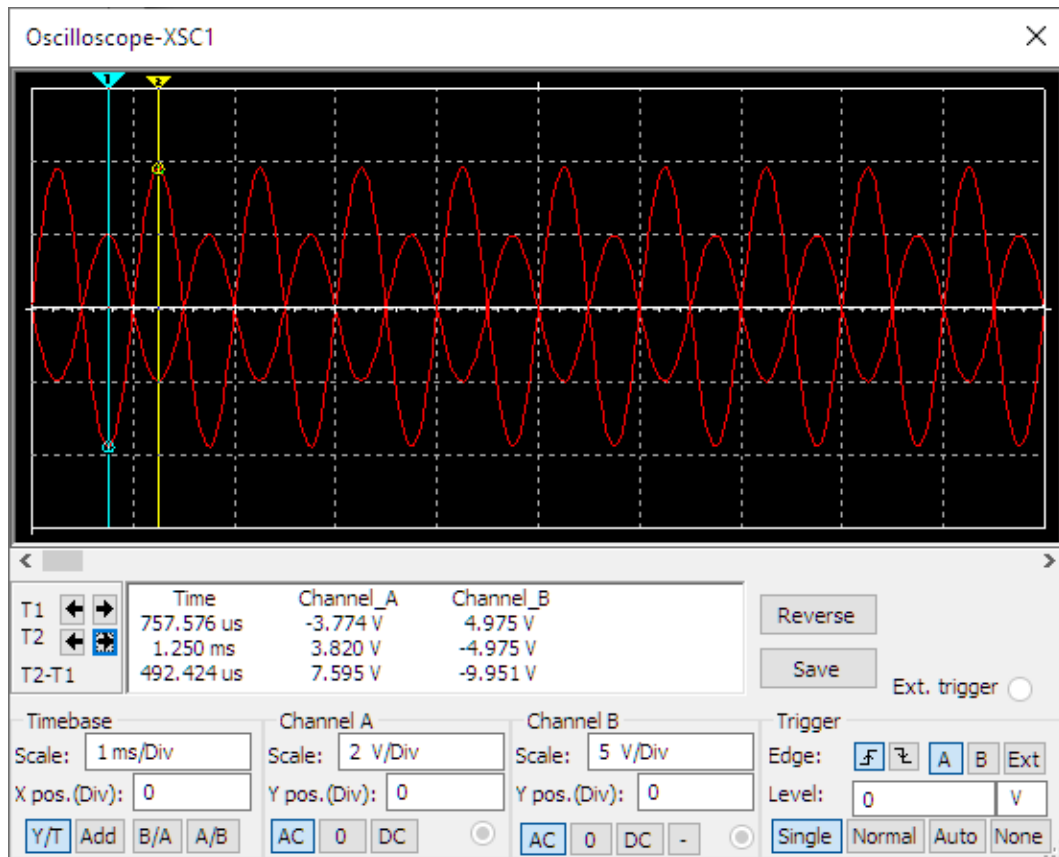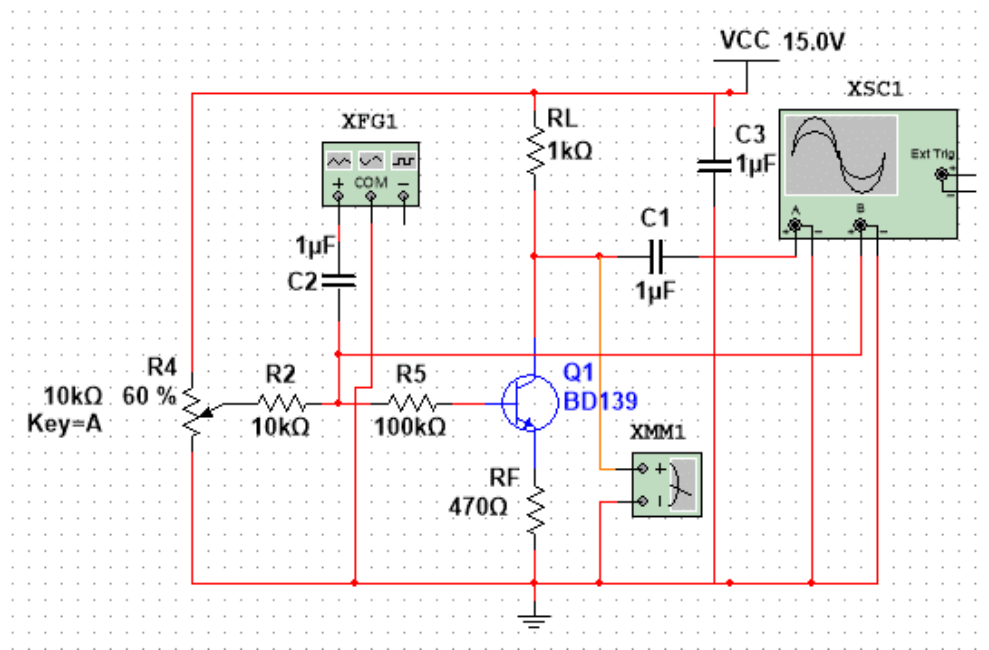
$$\text{Gain} = 7.206\text{V}/3.456\text{V} = 2.085069 = 2.09$$



$$V(A) = 9,951V, V(B) = 7,595V$$


$$R(in) = V(B)/(V(A)-V(B)) = 7,595/(9,951-7,595) = 523,9kOhm$$

### C. Respon Frekuensi

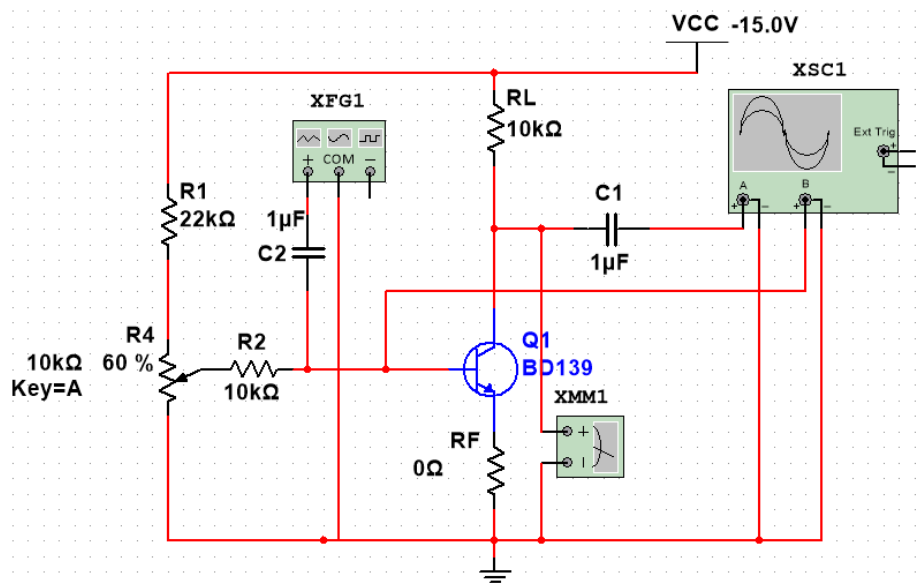

Frekuensi	Voltage Gain		Phase Change (Degrees)	
	Rf = 0	Rf = 220 Ohm	Rf = 0	Rf = 220 Ohm
1 kHz	0.99713	0.99714	0	0
5 kHz	0.99714	0.99714	0	0
10 kHz	0.99713	0.99713	0	0
30 kHz	0.99701	0.99714	0	0
60 kHz	0.99713	0.99701	0	0
100 kHz	0.99702	0.99700	0	0

### D. Inverter

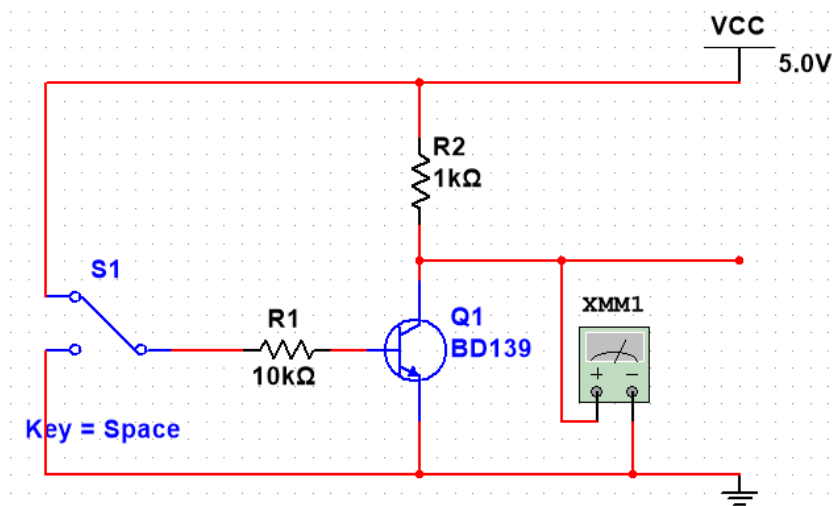

Input	Output
0 (Gnd)	1 (5v)
1 (5v)	0 (28,071mV)