

Data Percobaan

C. Respon Frekuensi

| Frekuensi | Voltage Gain | | Phase Change (Degrees) | |
|-----------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | $R_f = 0 \Omega$ | $R_f = 220 \Omega$ | $R_f = 0 \Omega$ | $R_f = 220 \Omega$ |
| 1 kHz | 0,99713 | 0,99714 | 0 | 0 |
| 5 kHz | 0,99714 | 0,99714 | 0 | 0 |
| 10 kHz | 0,99713 | 0,99713 | 0 | 0 |
| 30 kHz | 0,99701 | 0,99714 | 0 | 0 |
| 60 kHz | 0,99713 | 0,99701 | 0 | 0 |
| 100 kHz | 0,99702 | 0,99700 | 0 | 0 |

D. Inverter

| Input | Output |
|---------|---------------|
| 0 (Gnd) | 1 (5V) |
| 1 (5V) | 0 (20,071 mV) |