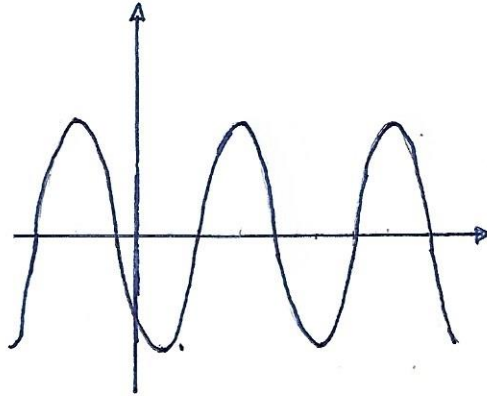



## DATA PERCOBAAN

### A. multistage Amplifier


#### 1.) STAGE A




#### 2.) STAGE B

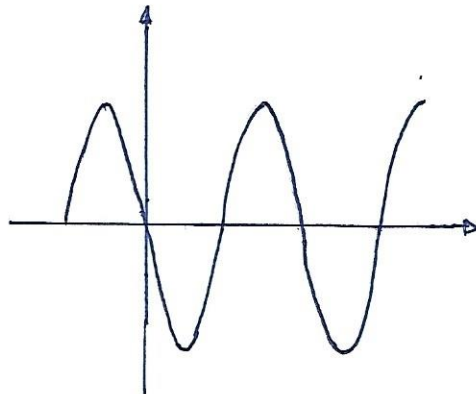

#### 3.) FULL STAGE

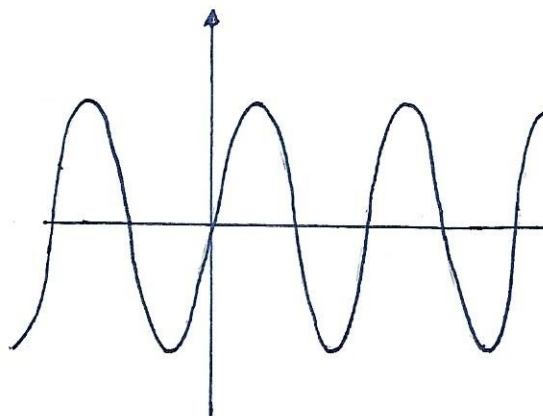

### B. Phase Shift Oscillator

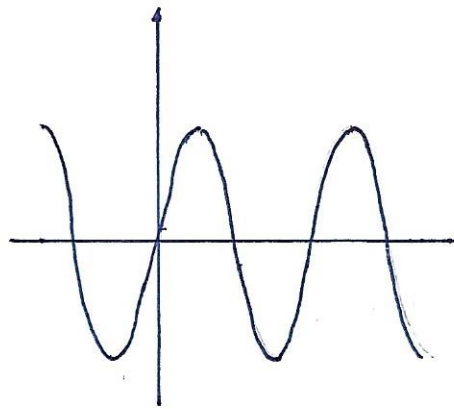

### C. Gerbang NAND dengan TTL

Tabel

Switch 1	Switch 1	Switch 1	Output (volt)
0	0	0	5
0	0	1	5
0	1	0	5
0	1	1	5
1	0	0	5
1	0	1	5
1	1	0	5
1	1	1	0.06