

### Kesimpulan.

1. Pada Amplifier, penyuplai tegangan yang melebihi kemampuan transistor dapat menyebabkan terjadinya Distorsi
2. Distorsi dapat dikendalikan dengan menggunakan Negative feedback pada rangkaian
3. Kombinasi dari PMOS dan NMOS atau yang dikenal dengan CMOS dapat digunakan sebagai gerbang NOT.