
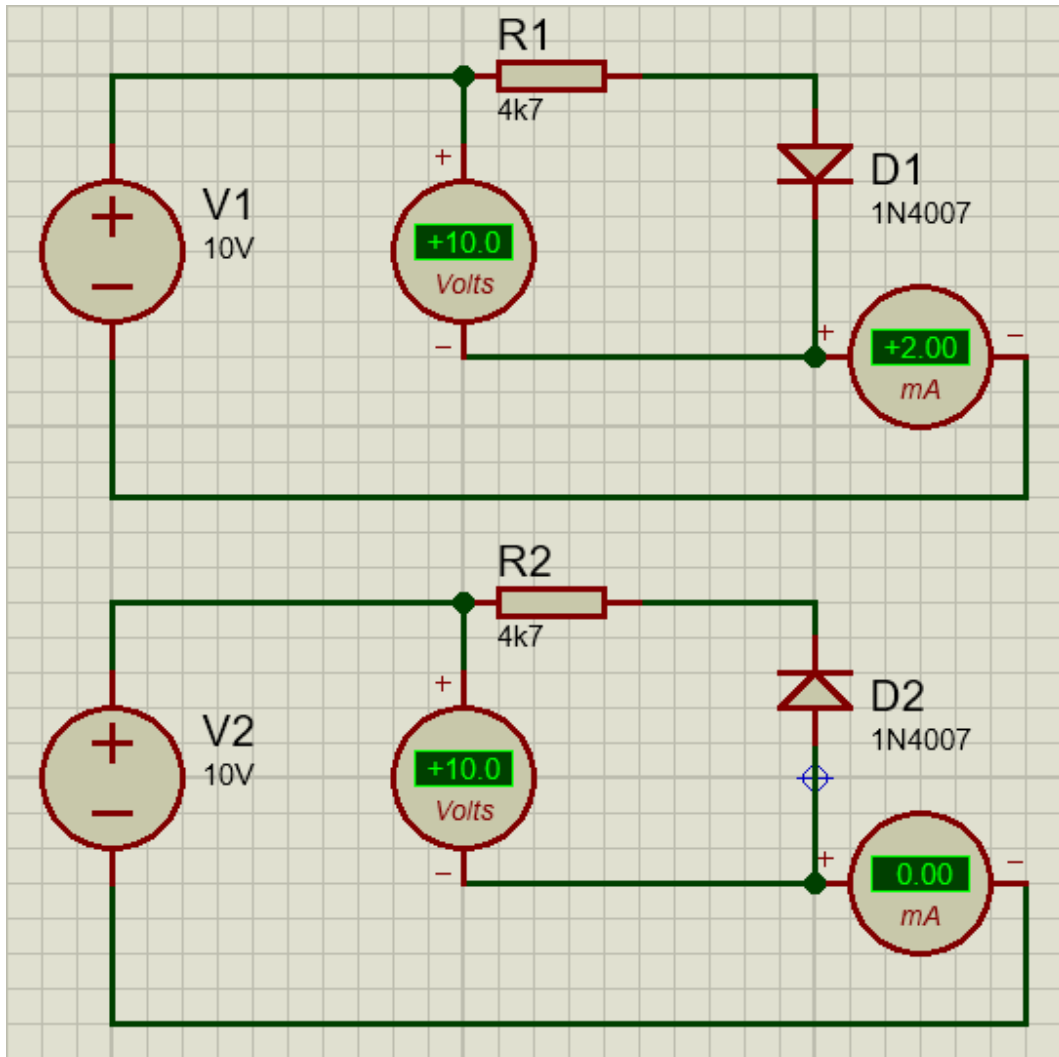


SIMULASI PERCOBAAN

A. Karakteristik Dioda (1)


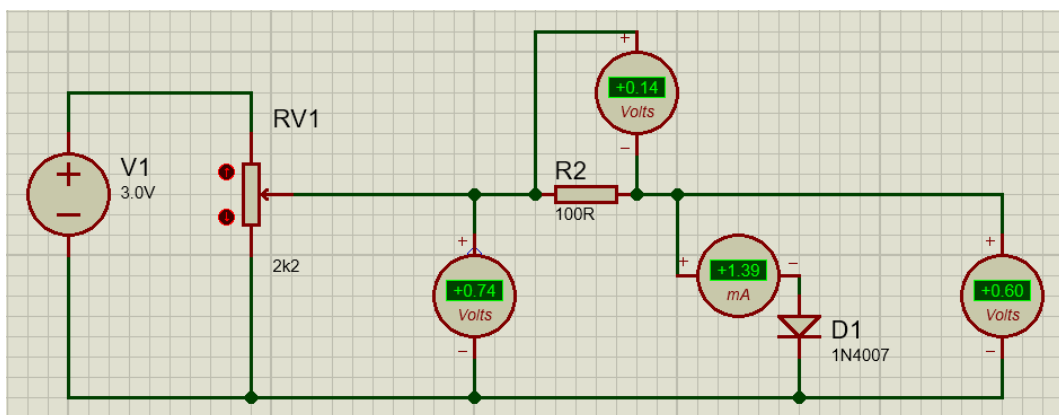


B. Karakteristik Dioda (2)





C. Penyearah Setengah Gelombang (Halfwave Rectifier)

- Sebelum Pemasangan Kapasitor

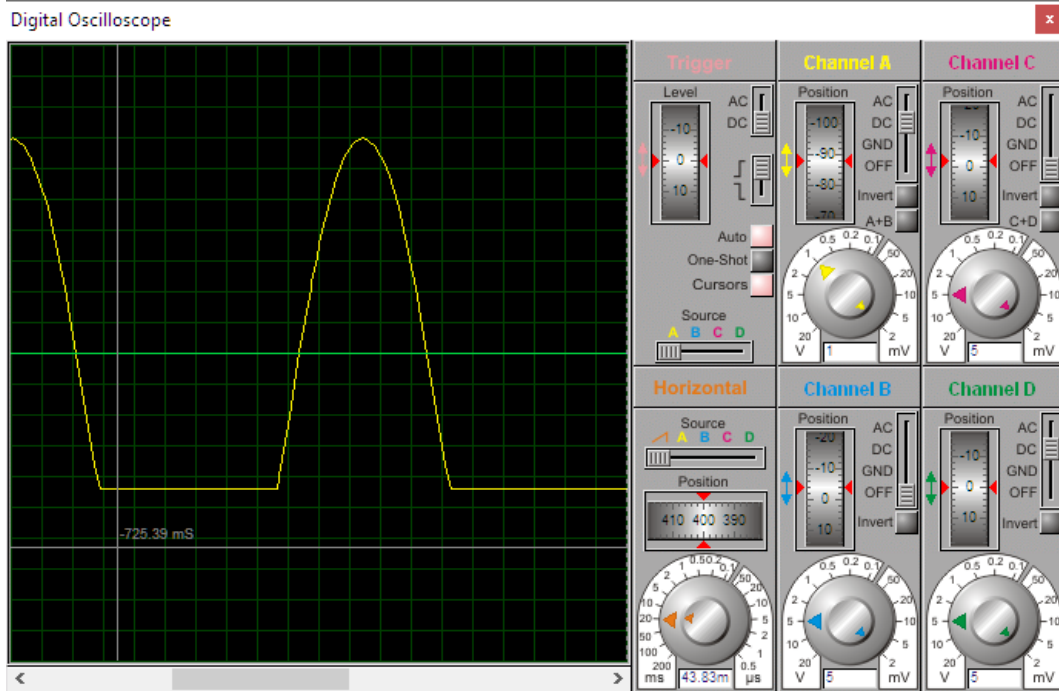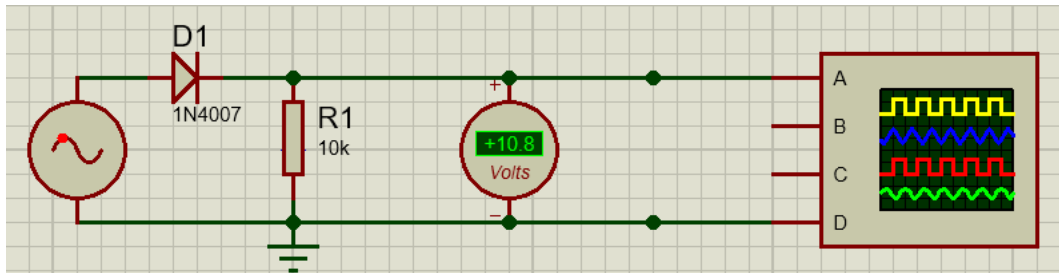

- Setelah Pemasangan Kapasitor

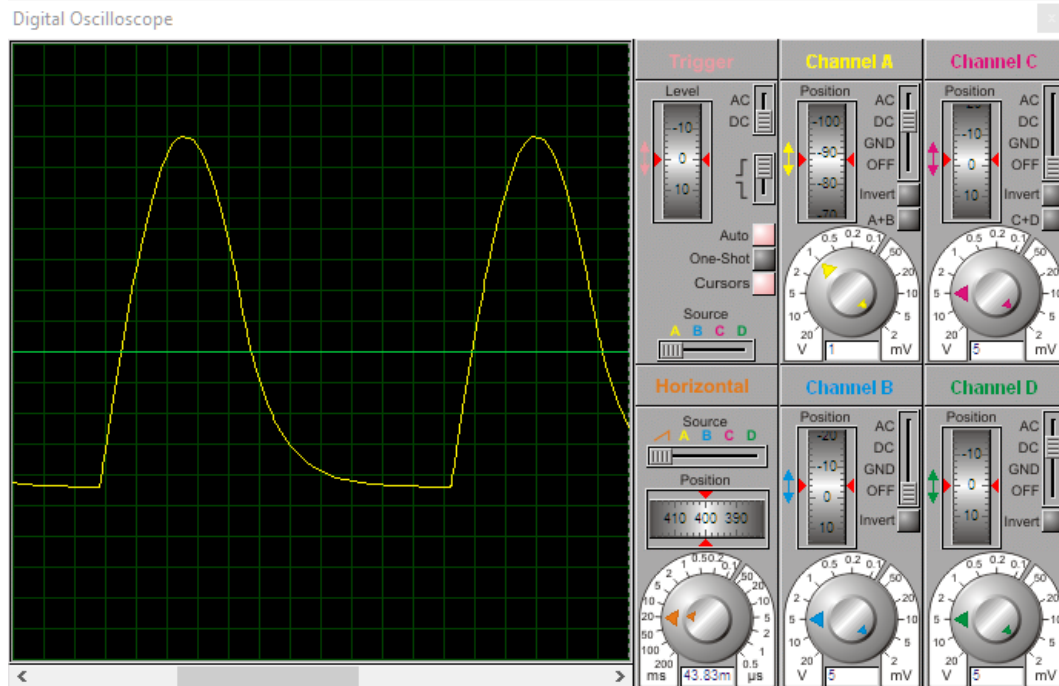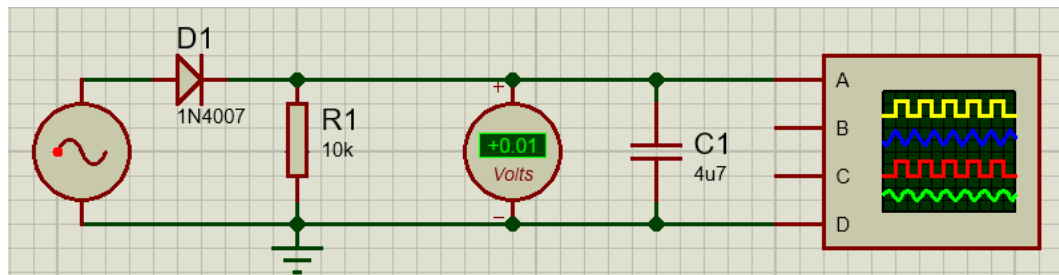

D. Dioda Zener

