

DATA PERCOBAAN I

A. Karakteristik Dioda (1)


Tabel 1.1

Rangkaian	Arus (mA)
Forward Bias	
Reverse Bias	

B. Karakteristik Dioda (2)

Tabel 1.2

V_s (V)	V_r (V)	$V_d = V_s - V_r$ (V)	$I_f = V / r$ 10 (mA)
0			
0.1			
0.3			
0.7			
0.9			
1.1			
1.5			
2.0			
3.0			

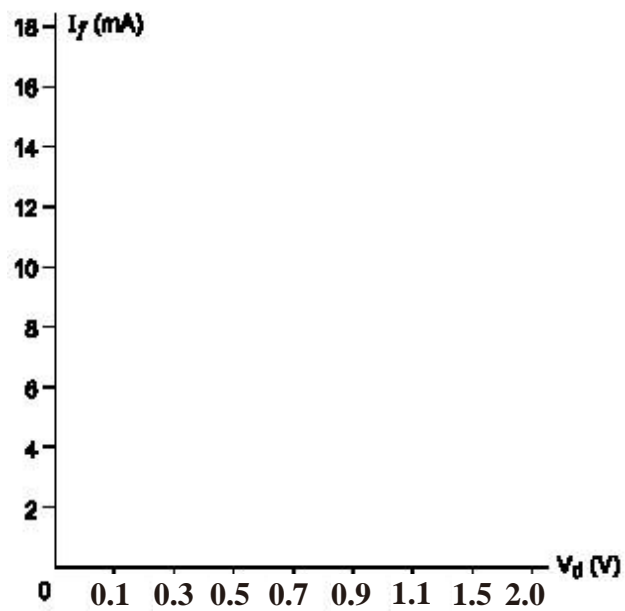

Gambar 1.1


C. Penyearah Setengah Gelombang (Halfwave Rectifier)

$V_R =$ volt (Langkah 2) $V_R =$ volt (Langkah 5)

D. Dioda Zener

Tabel 1.3

V_s (V)	V_r (V)	$V_d = V_s - V_r$ (V)	$I_d = V_r$ (mA)	$P_d = V_d \times I_d$ (mW)
0				
4				
6				
6.5				
7				
8				
10				

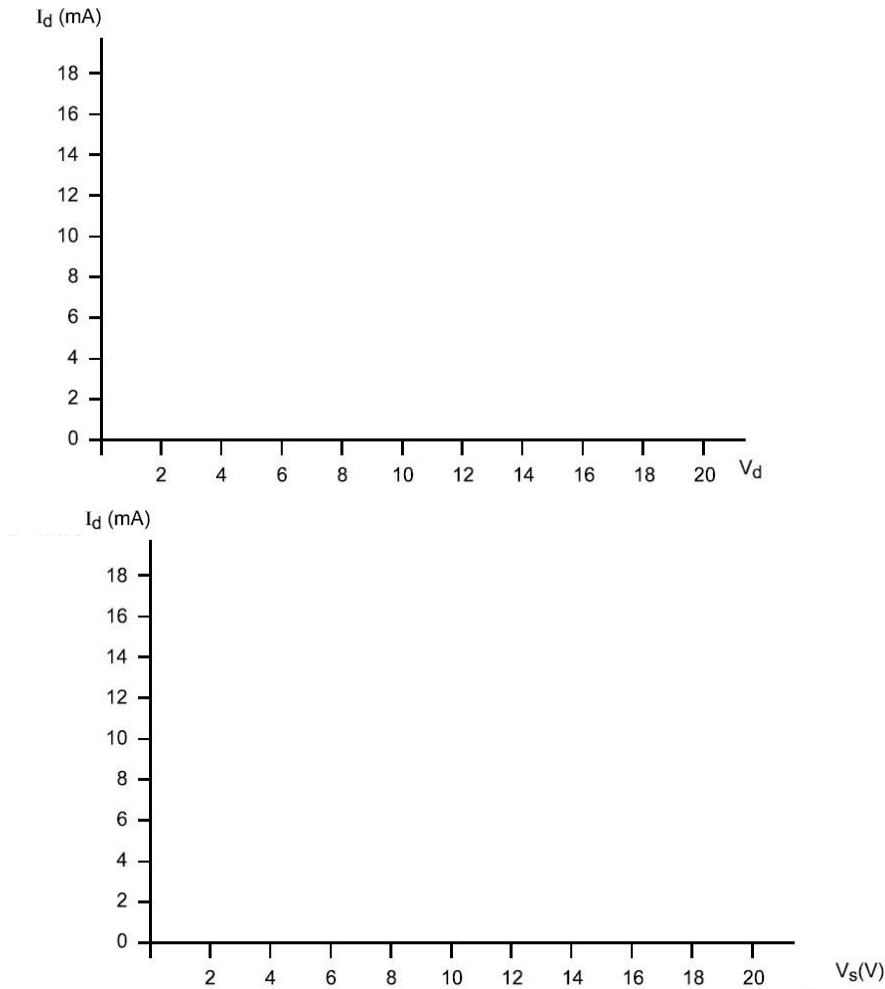


Gambar 1.2 (a. V_d & I_d , b. V_d & I_s)

DATA PERCOBAAN II

A. Tabel Karakteristik Output Transistor

Mencari nilai $V_{ce} = \dots V$

		I_C (mA)				
		0,5	1	2	5	10
I_B (uA)	0					
	10					
	30					
	50					

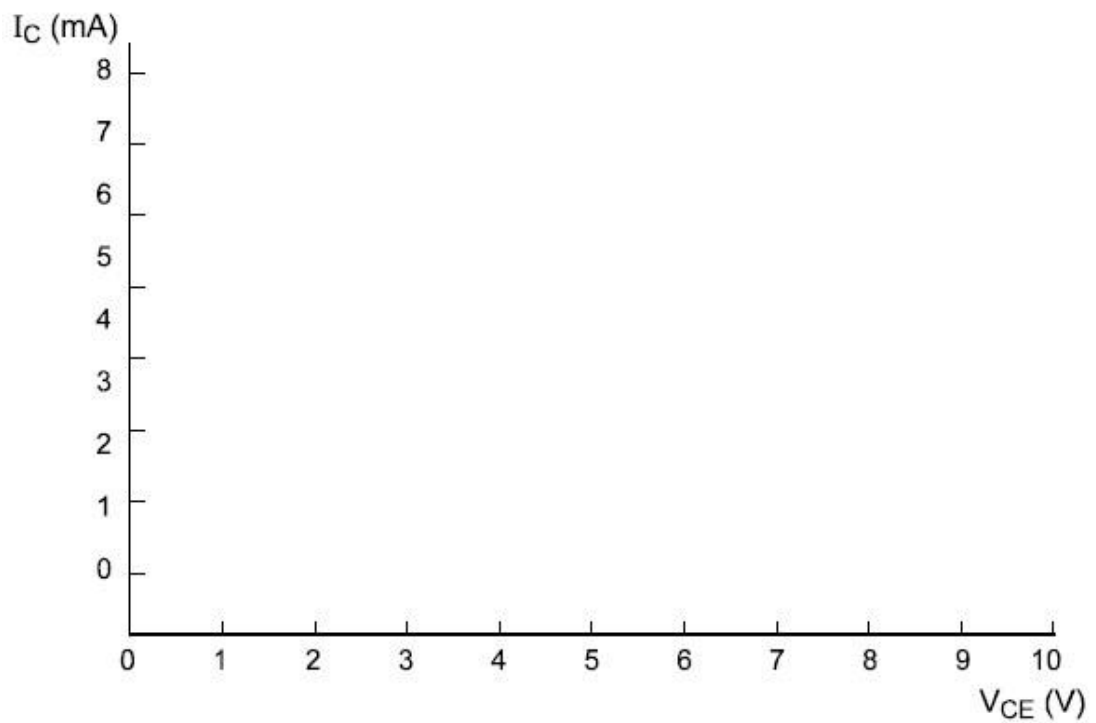


Gambar 2.1

Tabel 2.2

I_B (μA)	I_C
20	


10	
----	--

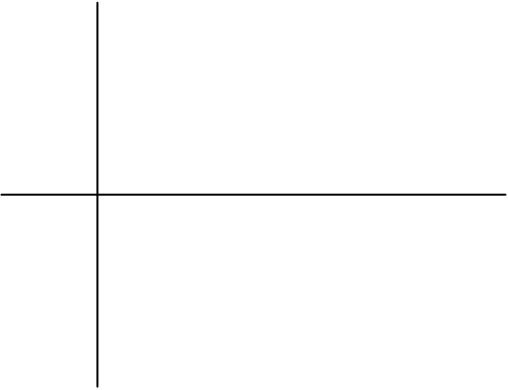

Gambar 2.2



Gambar 2.3

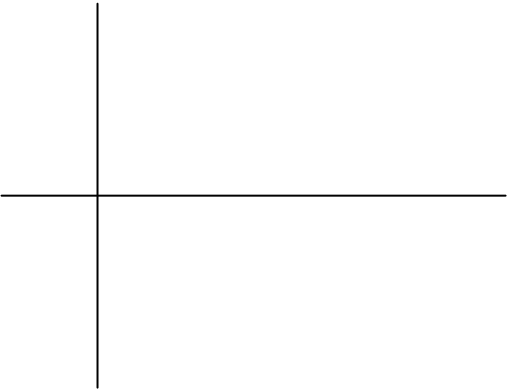

Gambar 2.4



Gambar 2.5

DATA PERCOBAAN III

A. Distorsi

B. Umpan Balik Negatif

C. Pengaruh frekuensi

Tabel 3.1

Frequency	Voltage gain		Phase change (degrees)	
	$R_F = 0$	$R_F = 220\Omega$	$R_F = 0$	$R_F = 220\Omega$
1kHz				
5kHz				
10kHz				
30kHz				
60kHz				
100kHz				

D. Inverter

Tabel 3.2

input	Output (volt)
0	
1	

DATA PERCOBAAN IV

A. Multistage Amplifier - Stage A

- Stage B

- Full stage

B. Phase Shift Oscillator

C.Gerbang NAND

Switch 1	Switch 1	Switch 1	Output (volt)
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

DATA PERCOBAAN V

A.

B.

C

