
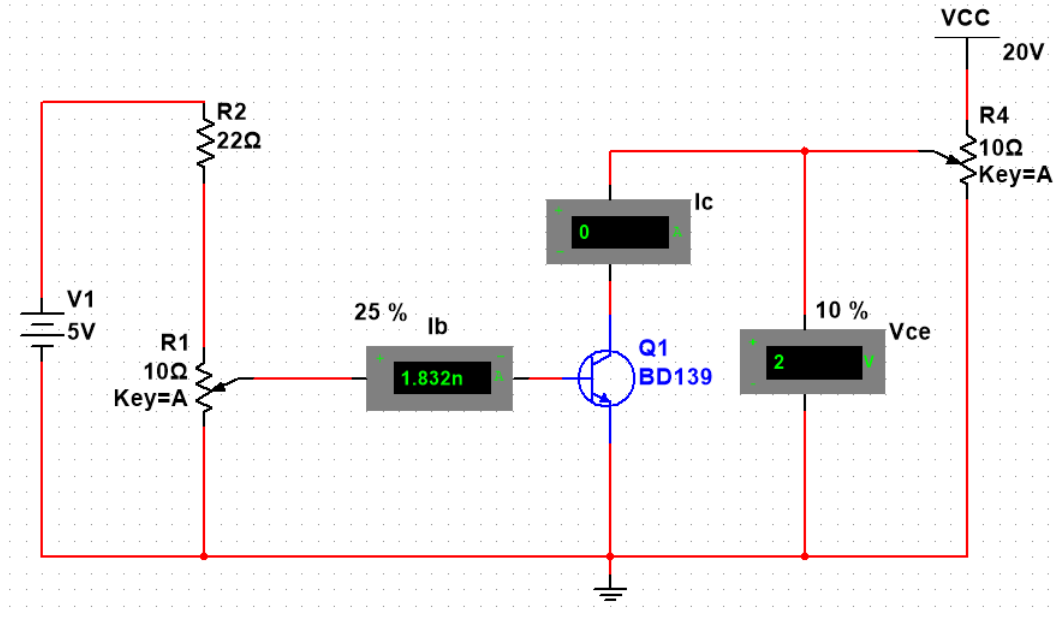


SIMULASI PERCOBAAN


A. Karakteristik Transistor Bipolar

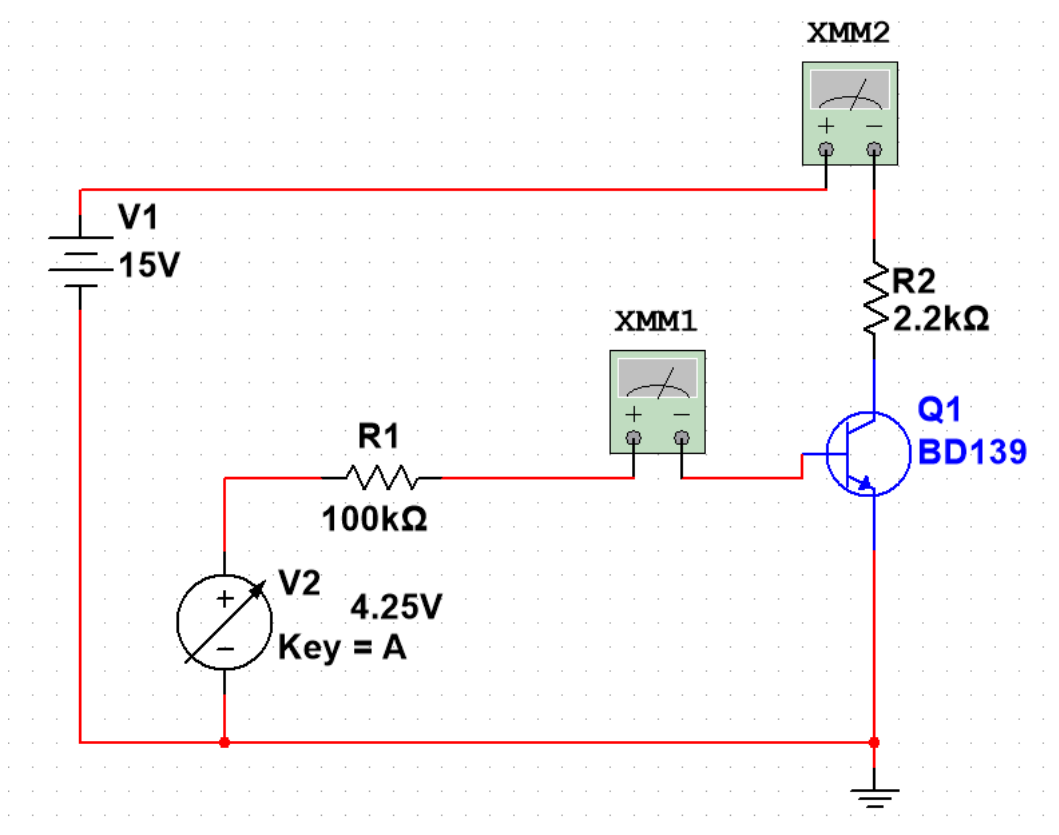


B. Penguat Arus DC





C. Penguat Arus AC

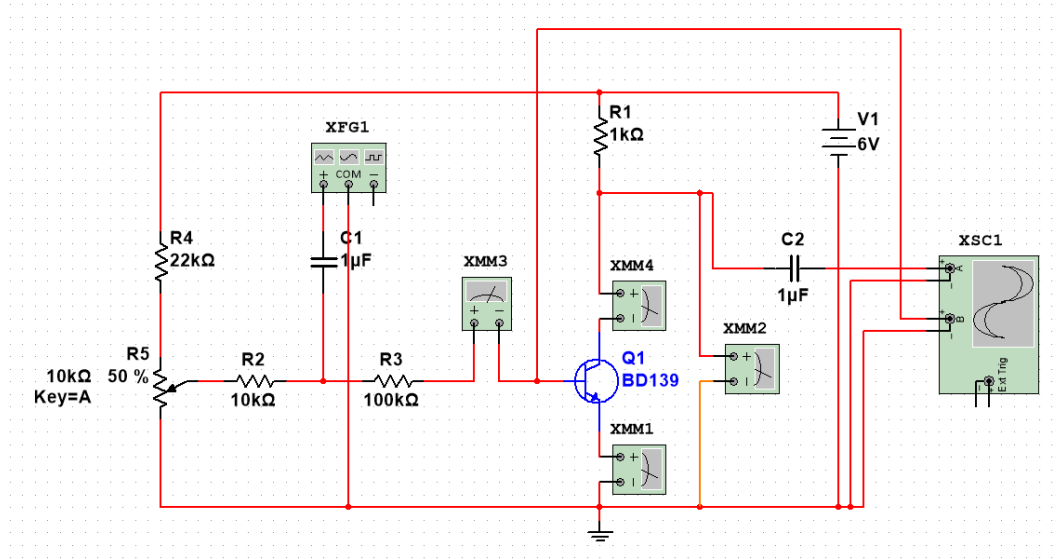



- Gain

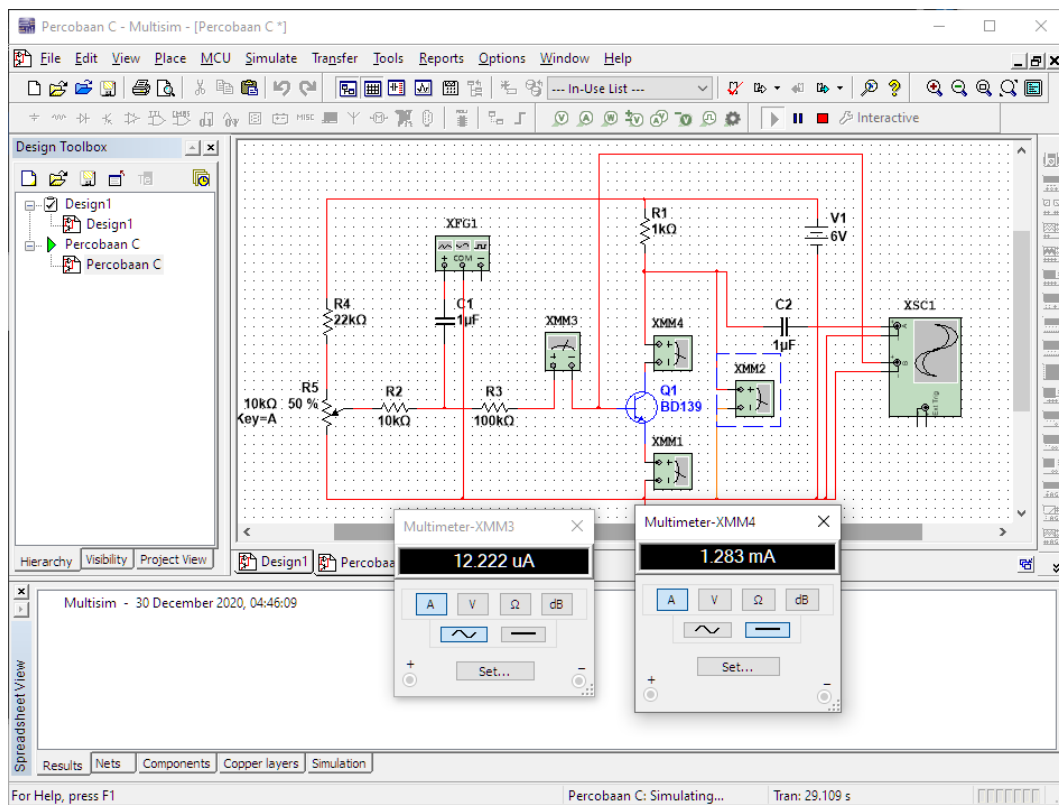



- Langkah 7

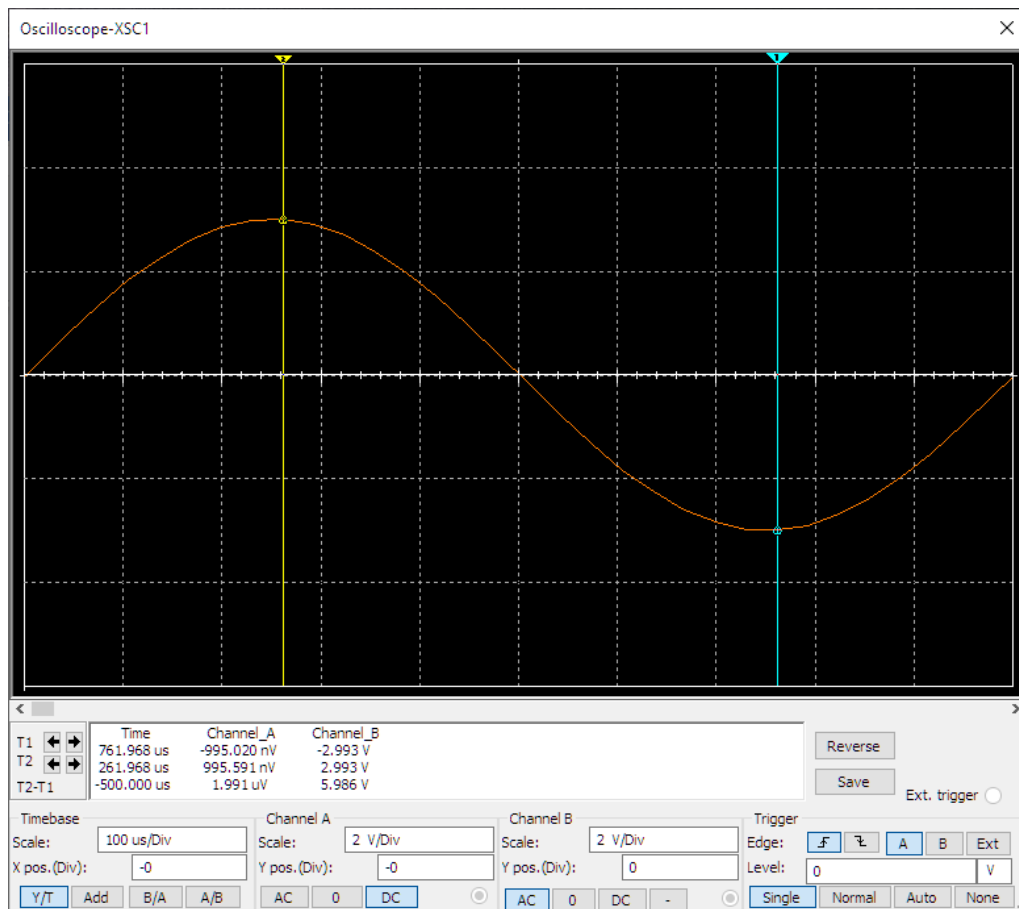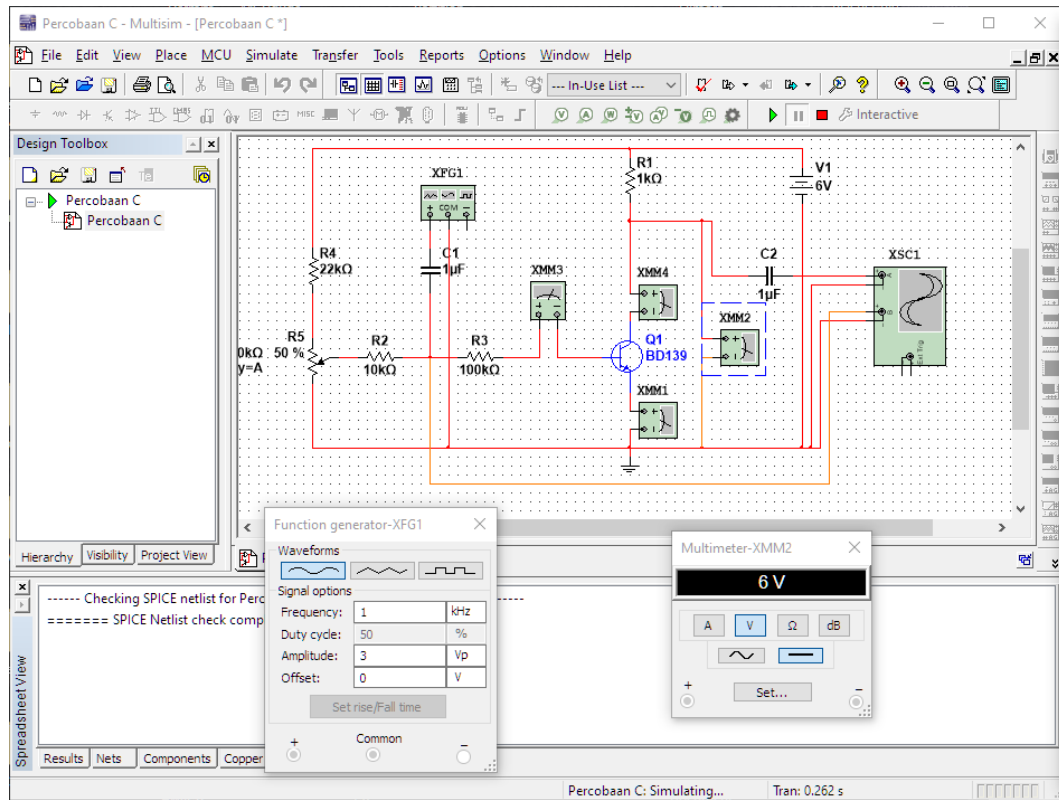

- **Langkah 8**

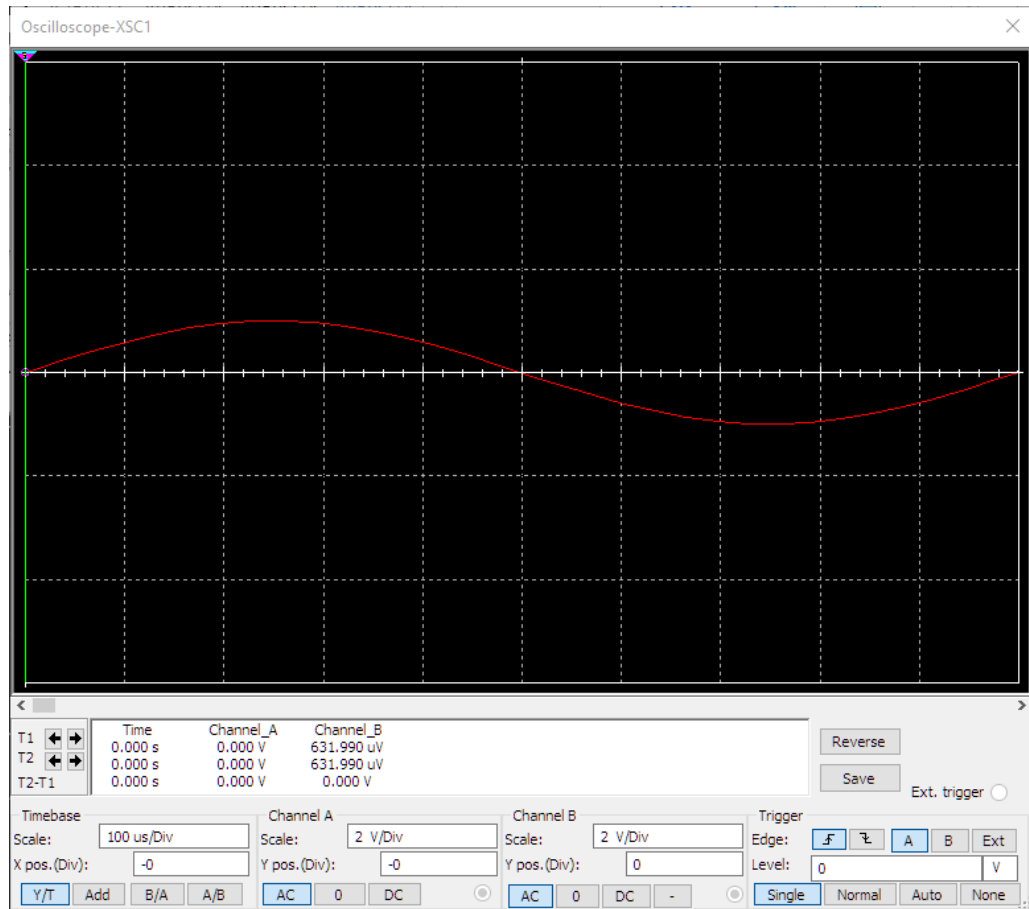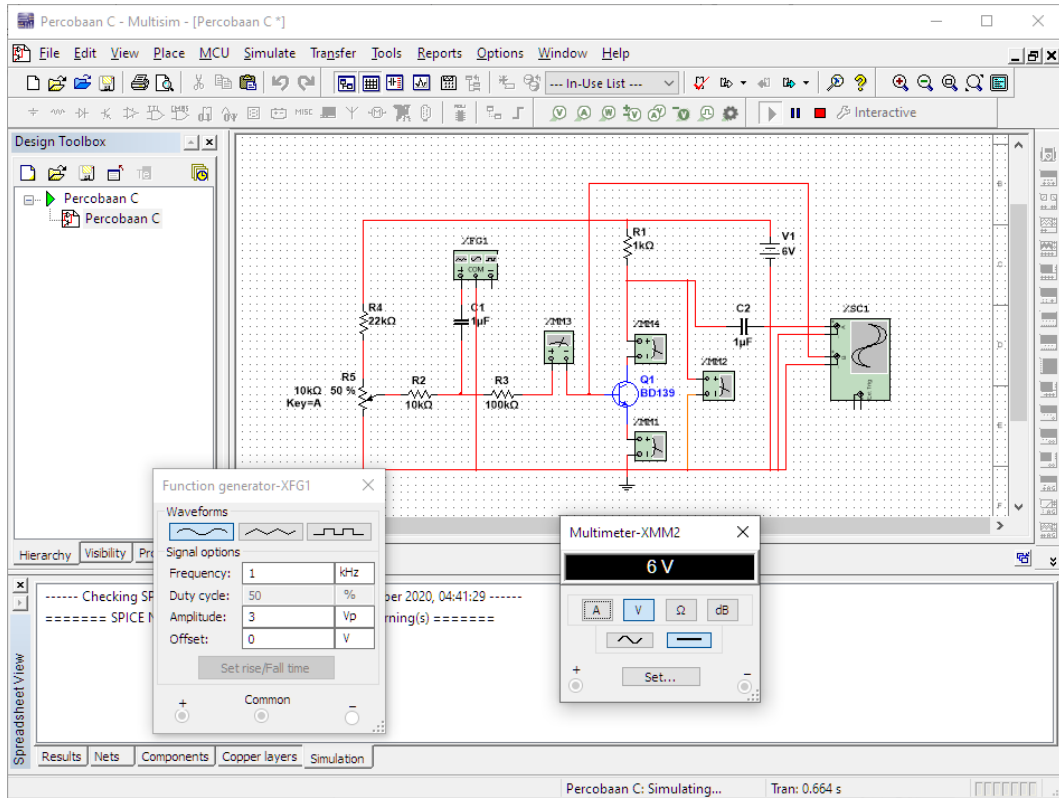

- Langkah 9

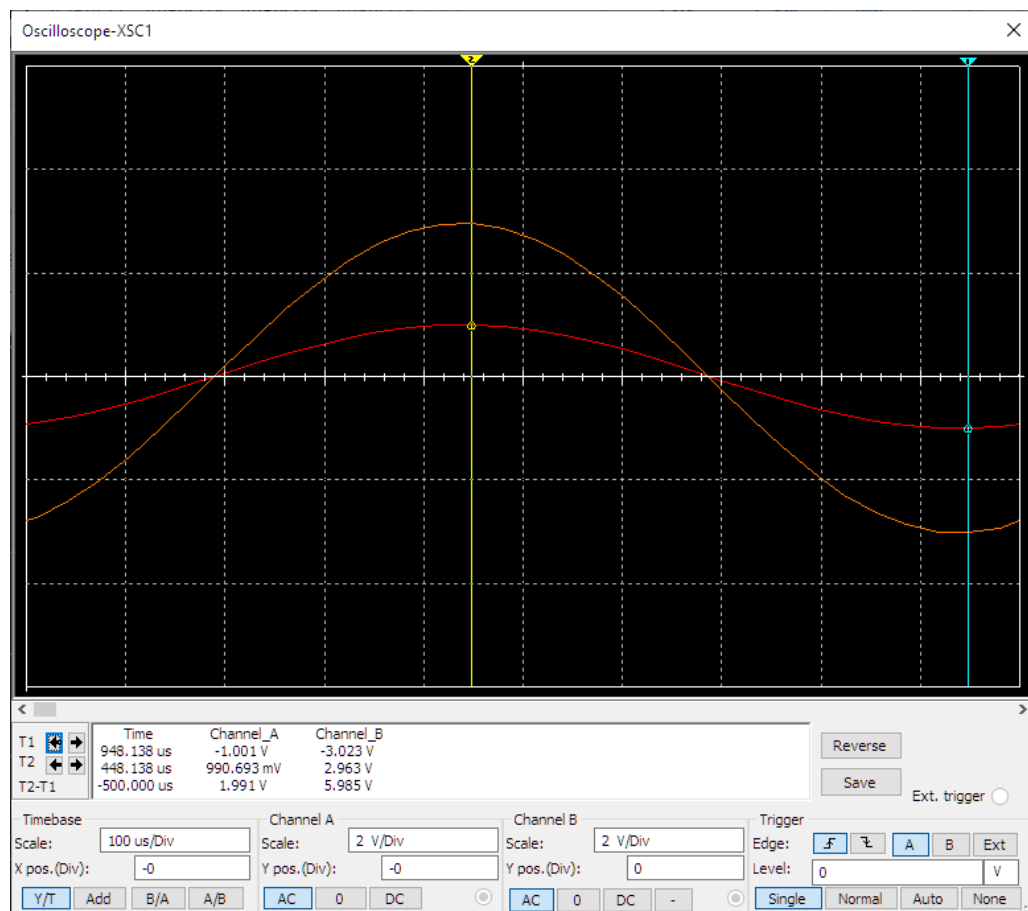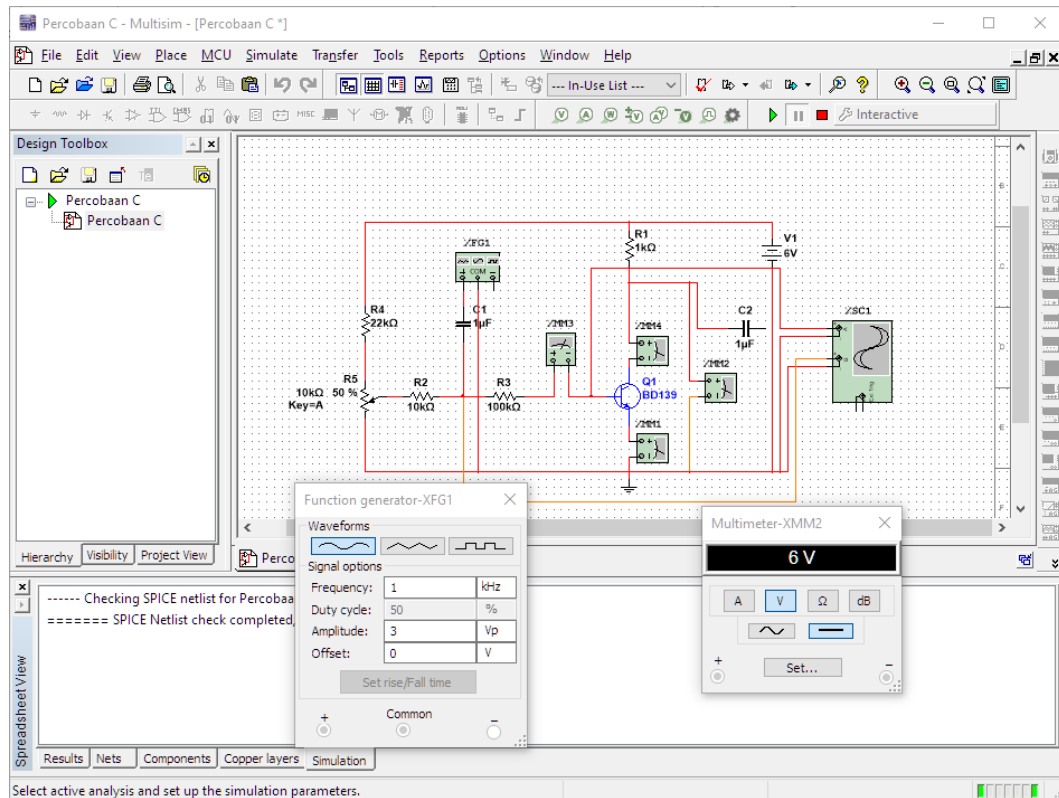

- Langkah 10

